

# **CIRCUITOS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS**

## **OBJETIVOS**

No final deste capítulo, o leitor será capaz de:

- Entender o Funcionamento dos Circuitos Decodificadores;
- Associar Decodificadores para obter equivalentes mais complexos;
- Entender o Funcionamento do Diodo Emissor de Luz (“LED”);
- Trabalhar com “Displays” com “Leds” e tipo Cristal Líquido;
- Entender o Funcionamento dos Multiplexadores e Demultiplexadores;
- Associar Multiplexadores visando a equivalentes mais complexos;
- Implementar Funções com Multiplexadores;
- Associar Demultiplexadores visando a equivalentes mais complexos.

## **RESUMO**

Projeto de um Decodificador 2/4


“Leds” e “Displays”

Multiplexador


Demultiplexador

Comparador


Codificador

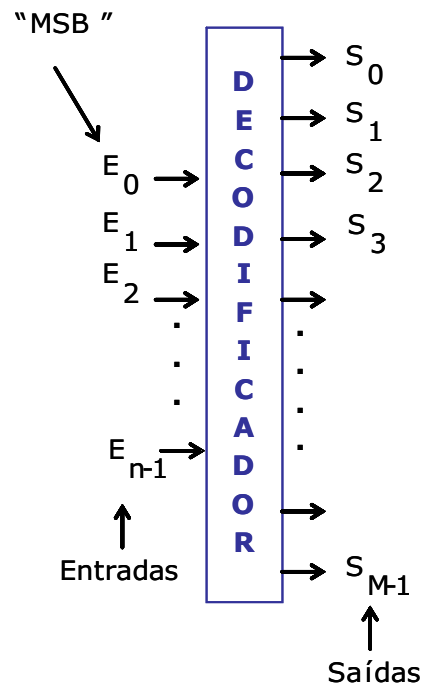


## PROJETO DE UM DECODIFICADOR 2/4

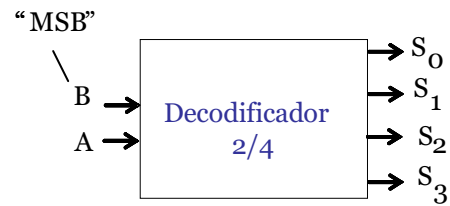



Entradas	Saídas			
BA	S0	S1	S2	S3
00	0	1	1	1
01	1	0	1	1
10	1	1	0	1
11	1	1	1	0

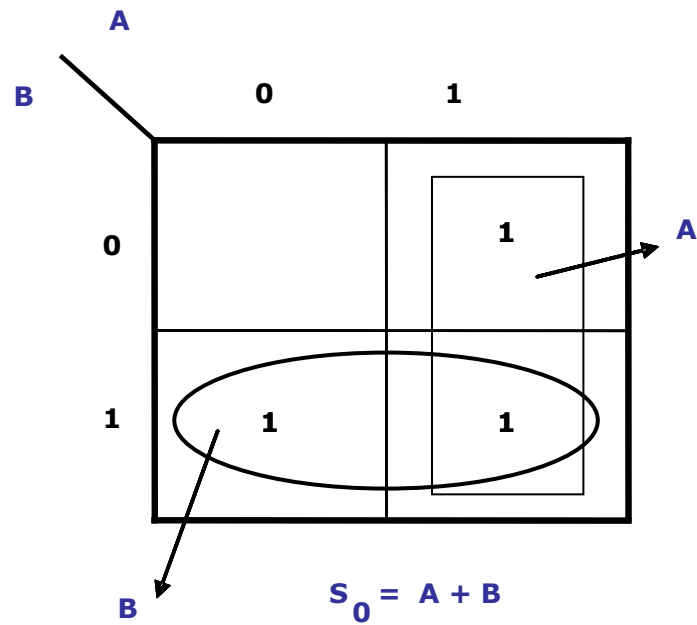


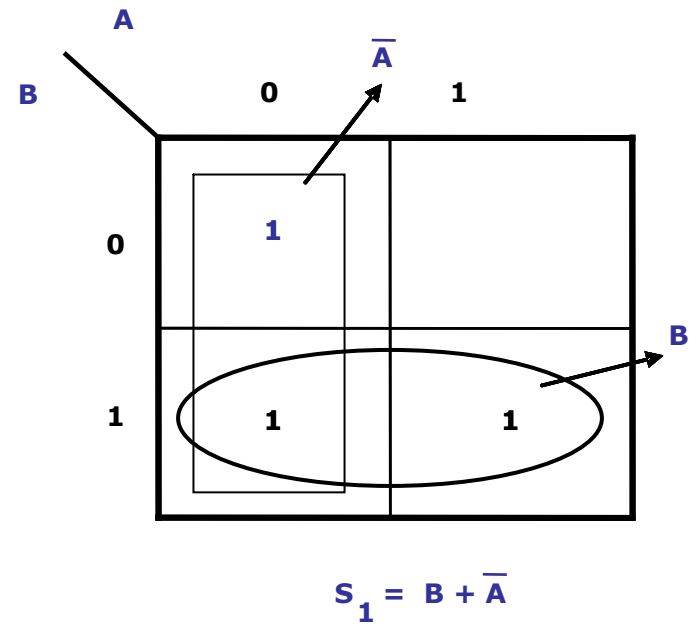
$$S_0 = B + A = \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{A}} = \overline{B} \cdot \overline{A}$$




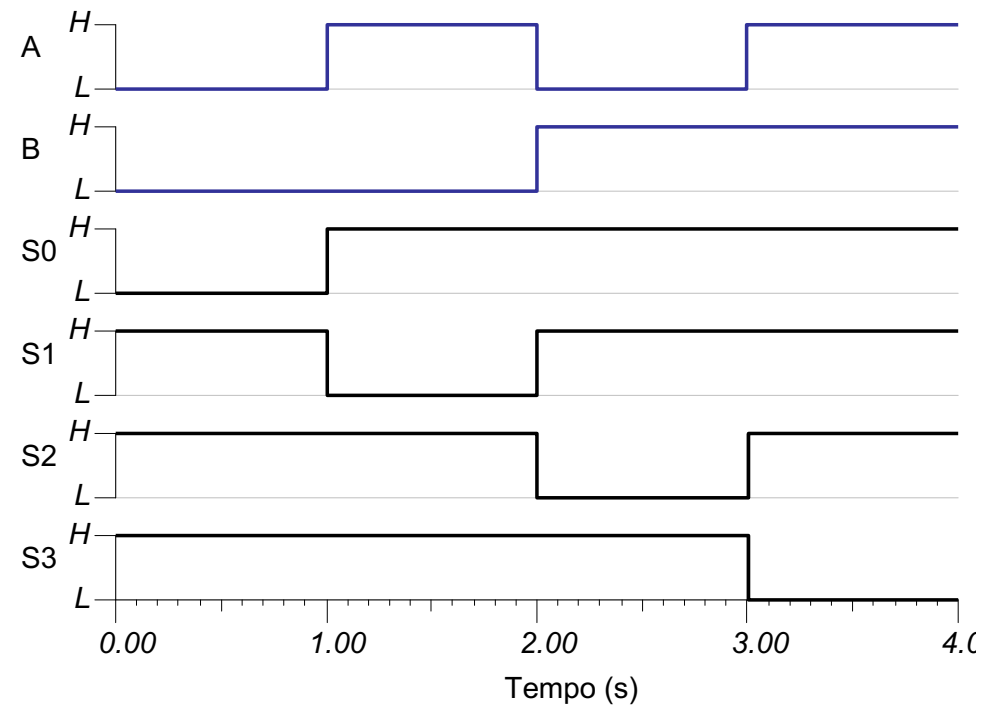
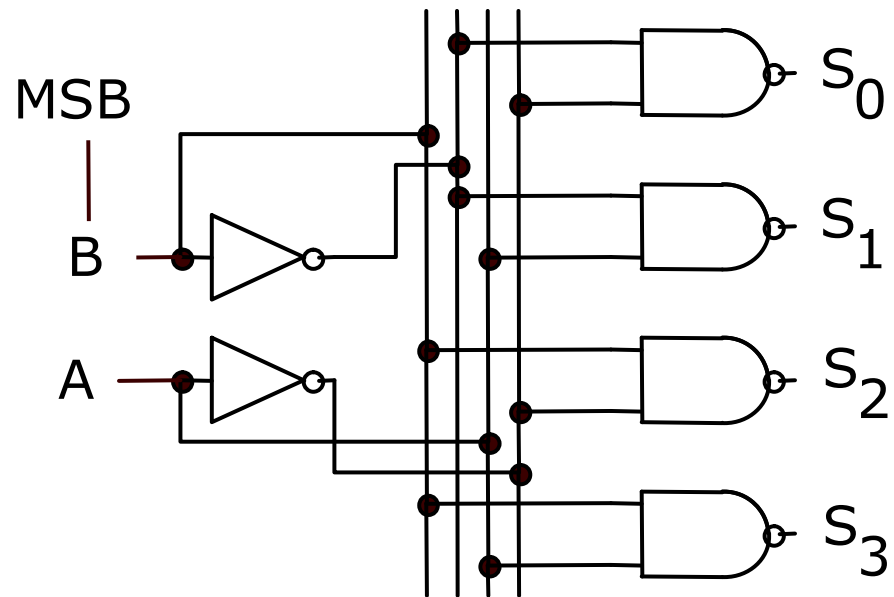
$$S_1 = B + \overline{A} = \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{A}} = \overline{B} \cdot \overline{A}$$



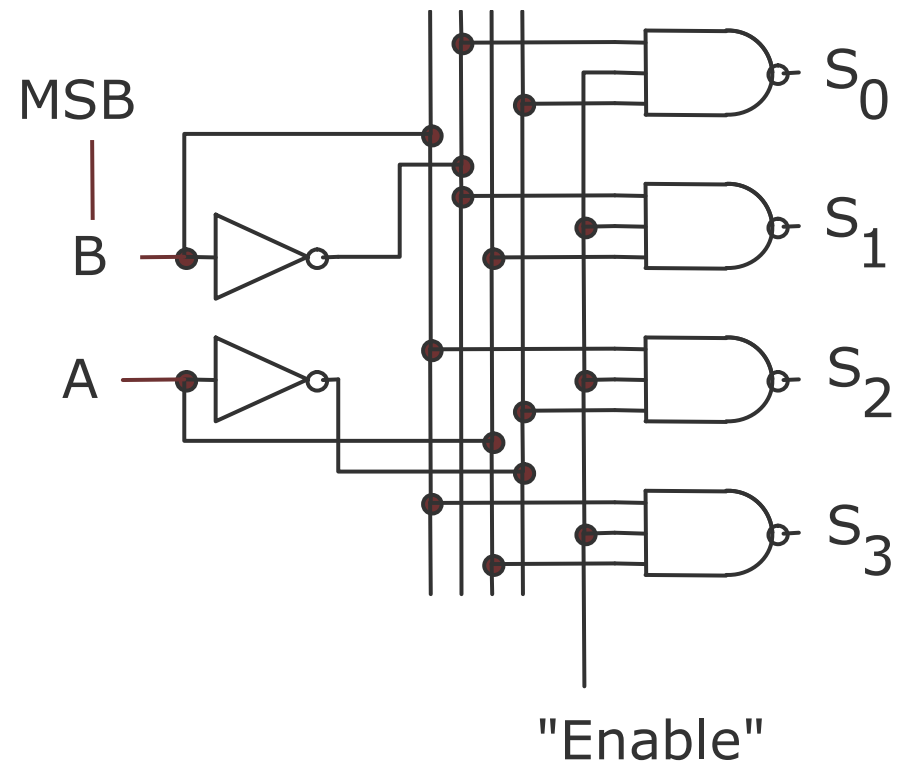

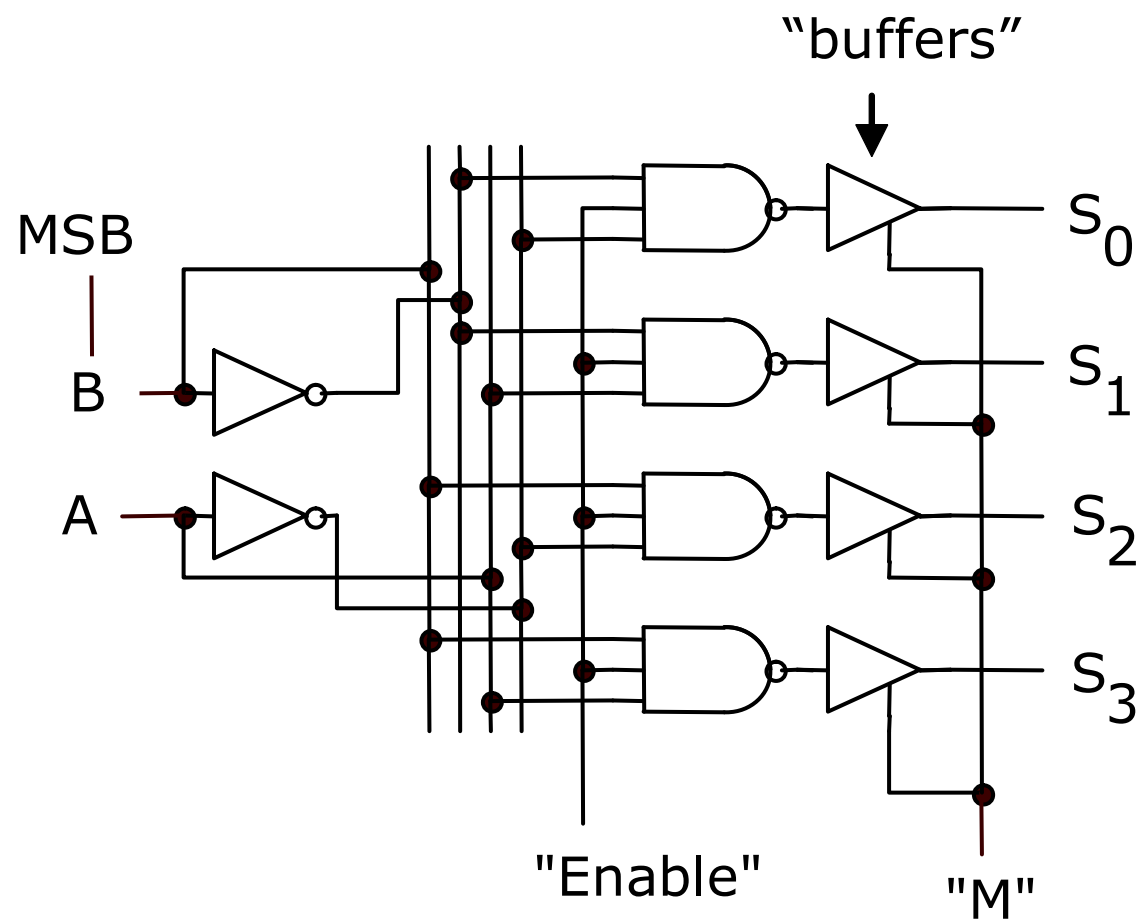


# Circuito Integrado 74138, 74XX138

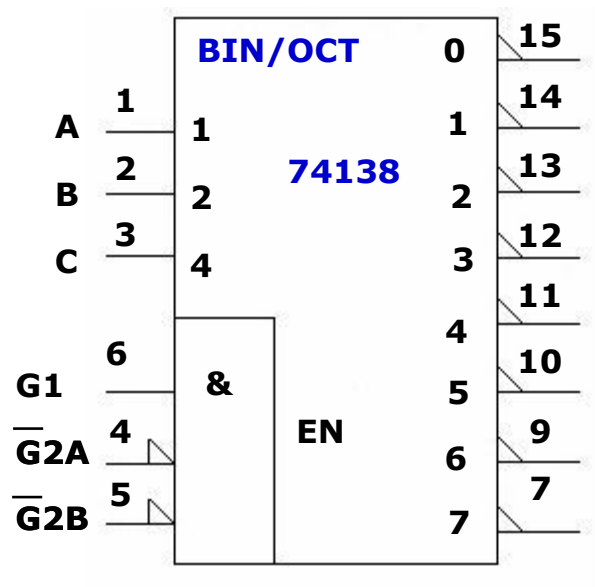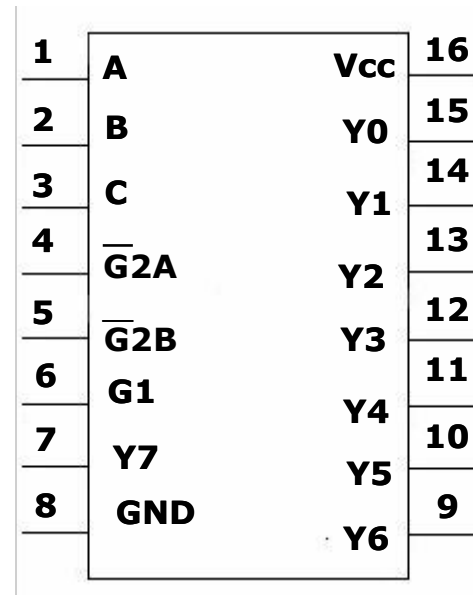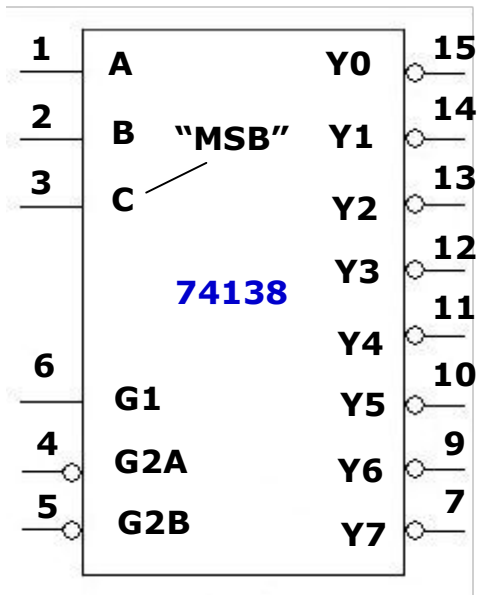




Entradas						Saídas								
"Enable"			Seleção											
G1	G̅2A	G̅2B	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
X	1	0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	Bloqueado
X	0	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	
X	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Liberado
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
6	4	5	15			7 ← Pinos								

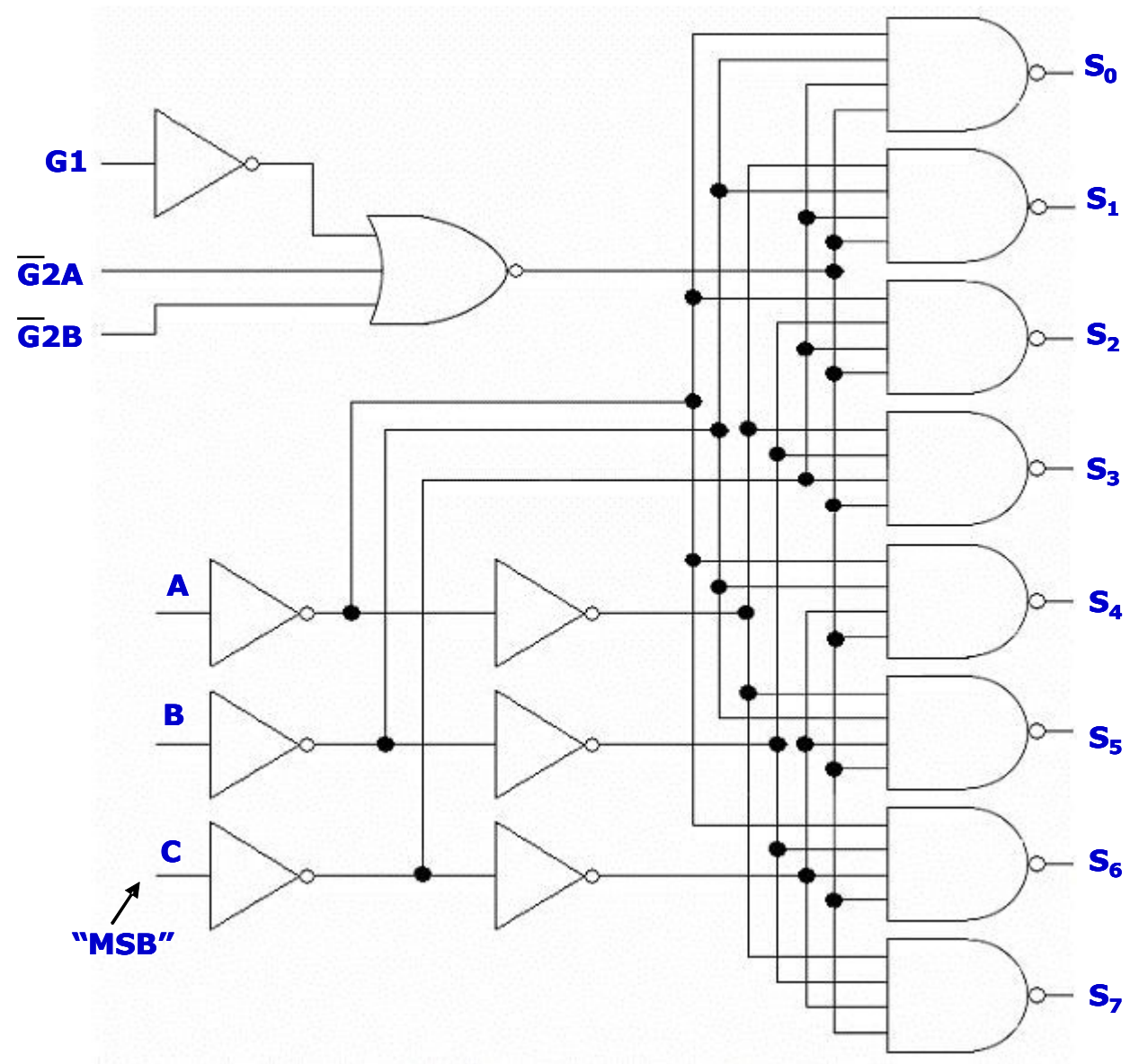

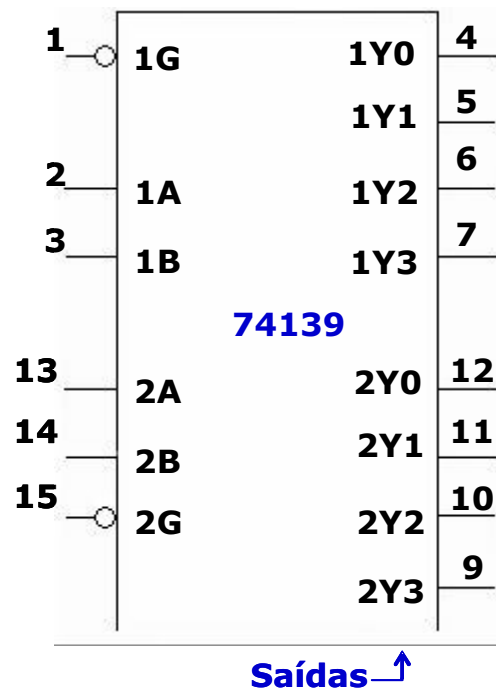
## Circuito Integrado 74139, 74LS139, 74HC139



"n" é igual a 1 ou 2


Entradas			Saídas			
nG'	nB	nA	nY0	nY1	nY2	nY3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>← Pinos</b>		

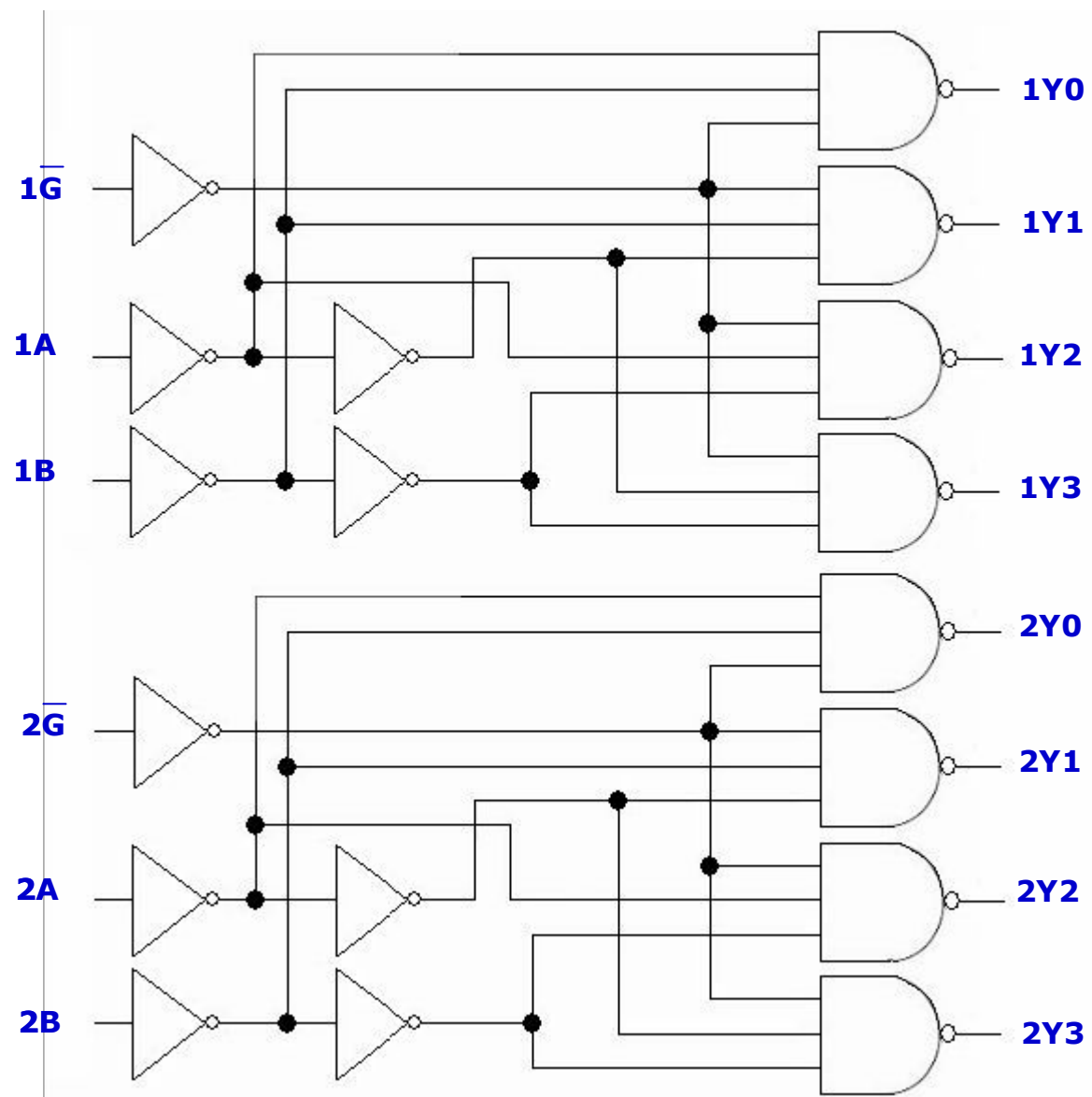

74139

1	$\overline{1G}$	$V_{CC}$	16
2	1A	$\overline{2G}$	15
3	1B	2A	14
4	1Y0	2B	13
5	1Y1	2Y0	12
6	1Y2	2Y1	11
7	1Y3	2Y2	10
8	GND	2Y3	9


74139

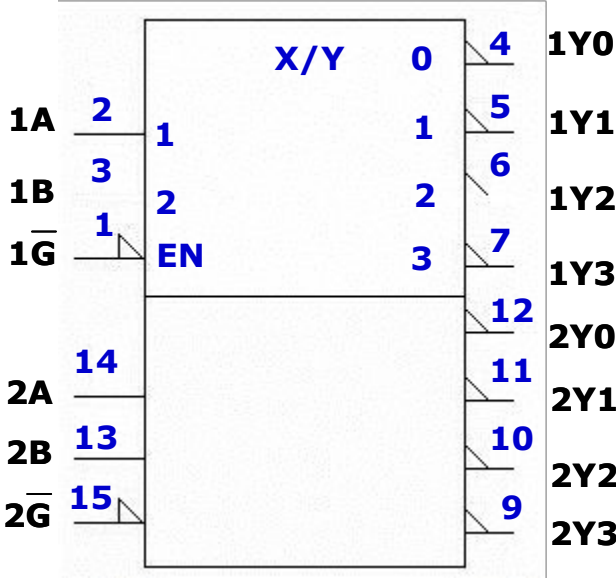

74139


# Decodificador Decimal

## Circuito Integrado 7442, 74XX42


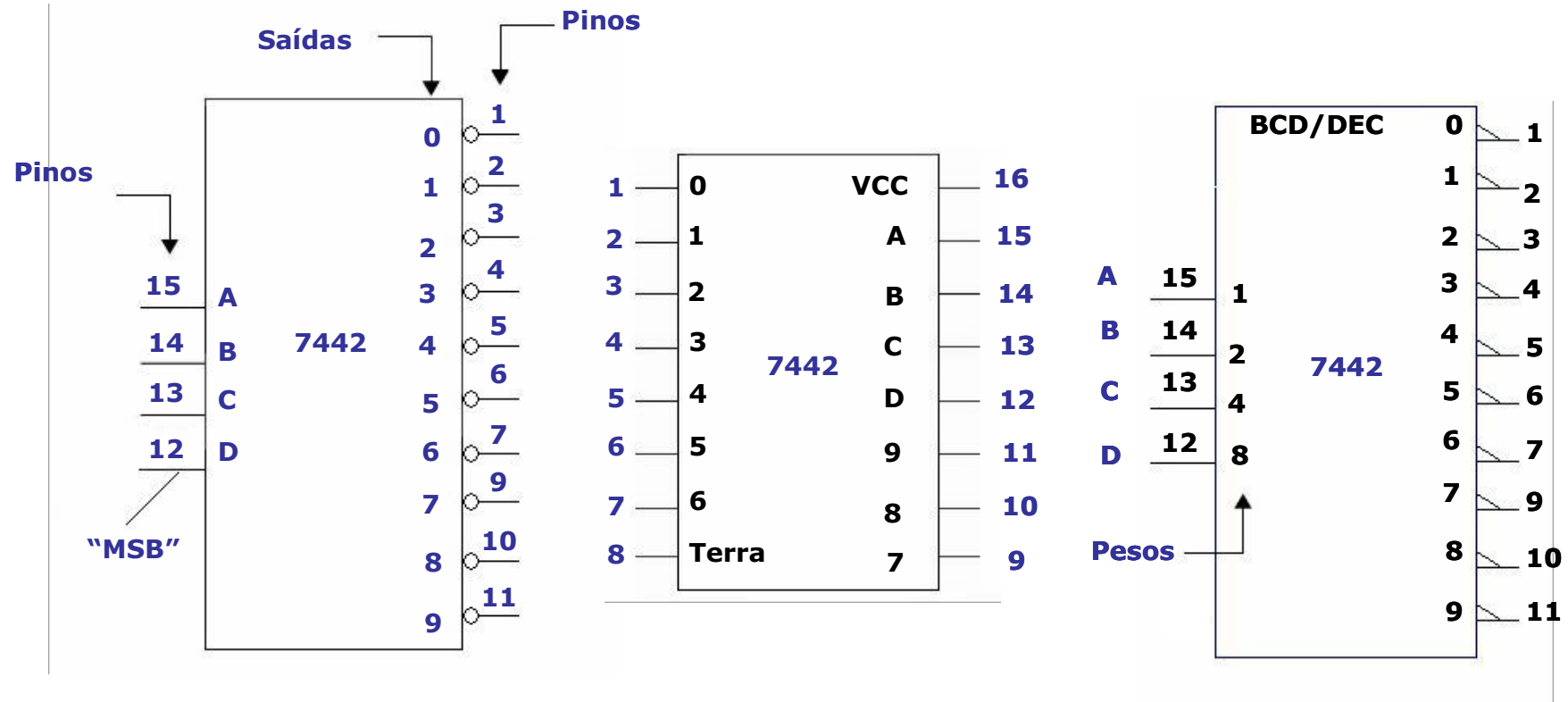


Entradas	Saídas									
DCBA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0001	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0010	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0011	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0100	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0101	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0110	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0111	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$0 = \overline{D} \overline{C} \overline{B} \overline{A}$	$1 = \overline{D} \overline{C} \overline{B} A$
$2 = \overline{D} \overline{C} B \overline{A}$	$3 = \overline{D} \overline{C} B A$
$4 = \overline{D} C \overline{B} \overline{A}$	$5 = \overline{D} C \overline{B} A$
$6 = \overline{D} C B \overline{A}$	$7 = \overline{D} C B A$
$8 = D \overline{C} \overline{B} \overline{A}$	$9 = D \overline{C} \overline{B} A$


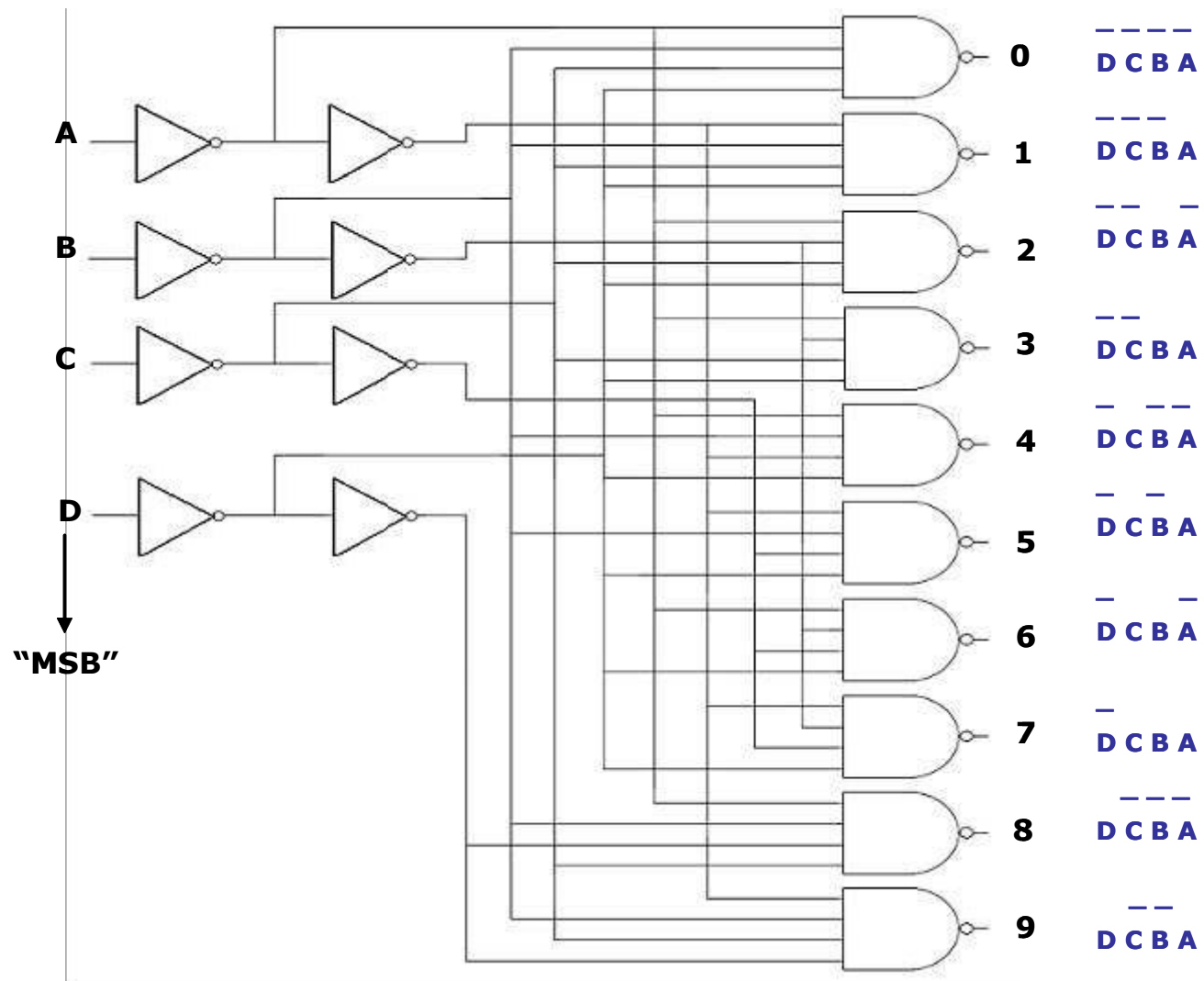





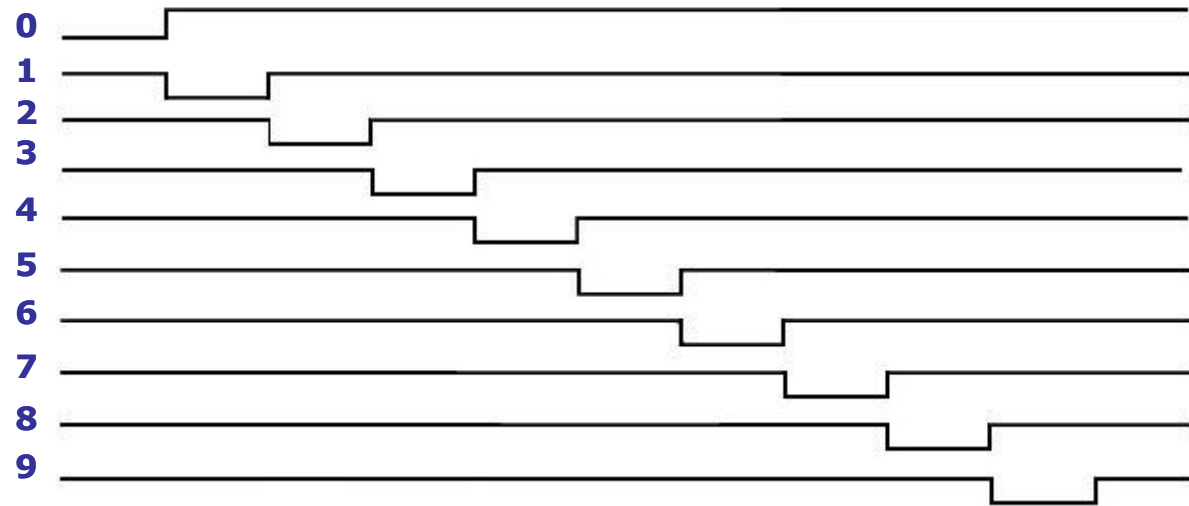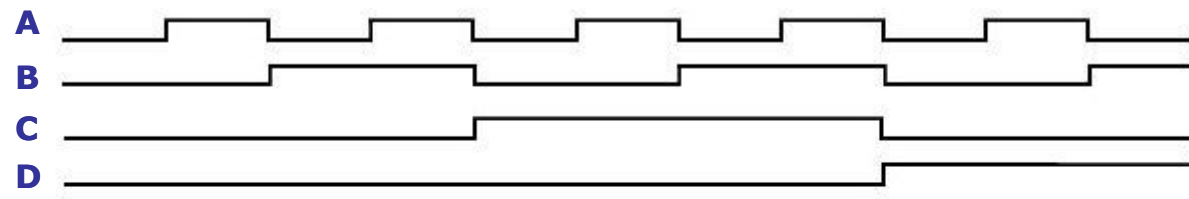

## Decodificador Hexadecimal
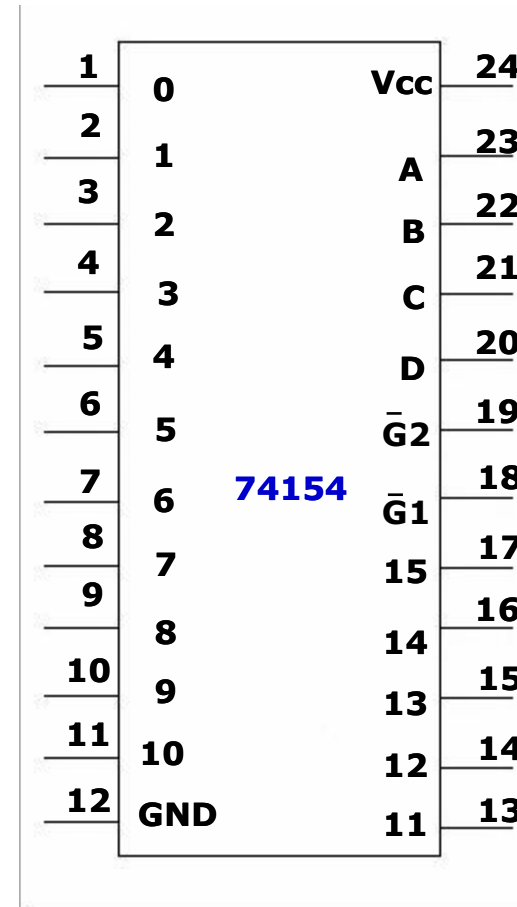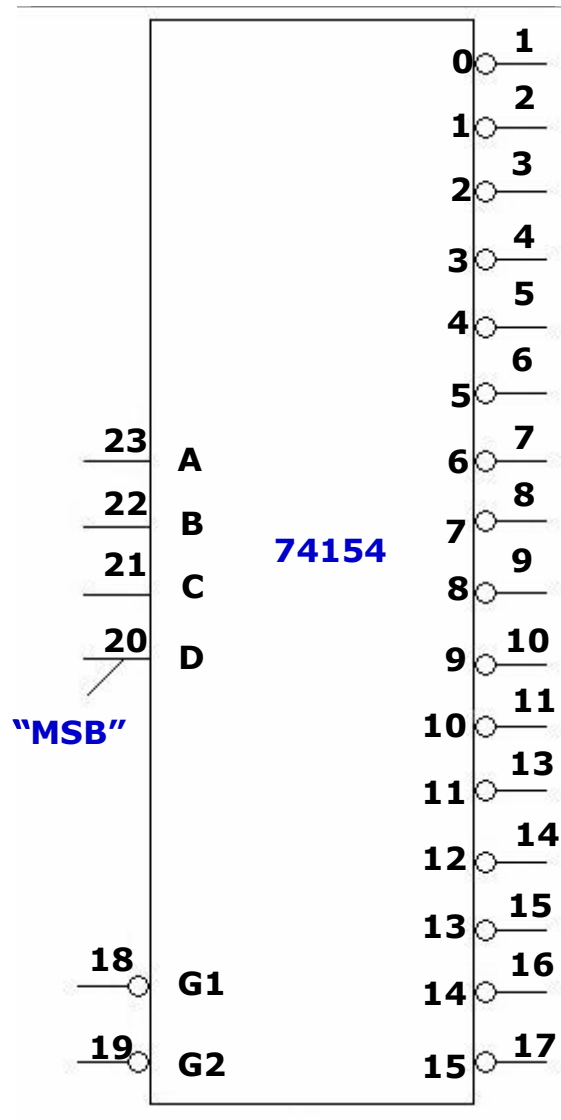
### Circuito Integrado 74154, 74LS154, 74HC154



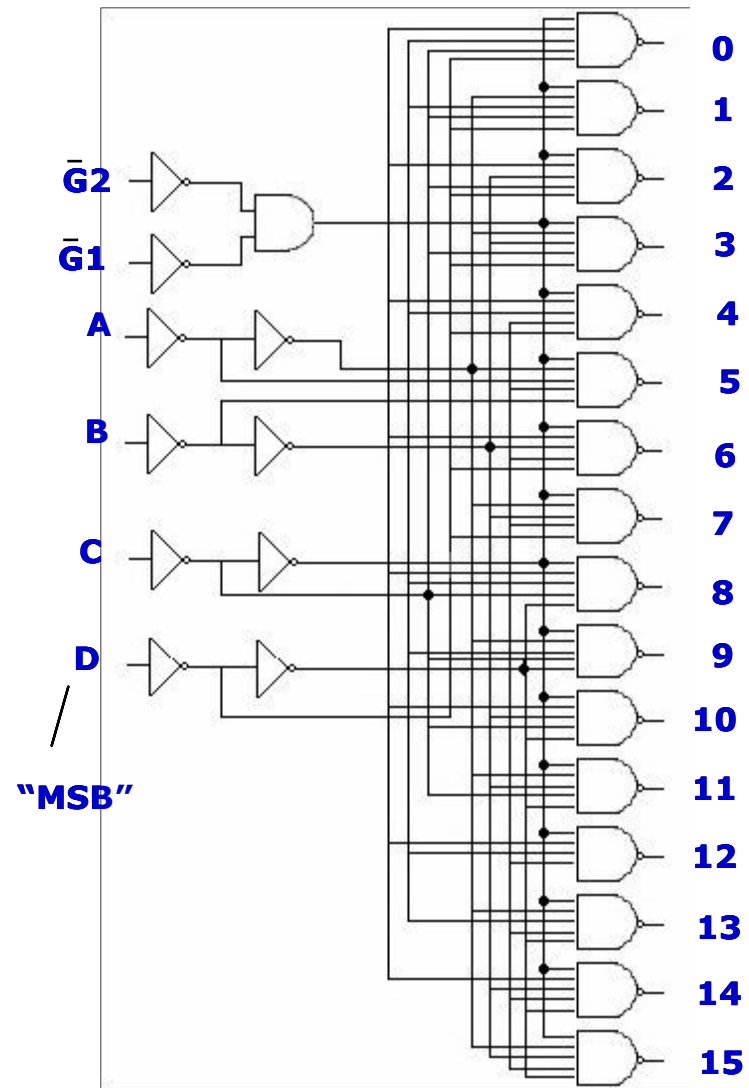

Entradas			Saídas															
$\bar{G}1$	$\bar{G}2$	DCBA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0000	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0001	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0010	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0011	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0100	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0101	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0110	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0111	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1000	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	XXXX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	XXXX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	XXXX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

↓

L

I

B

E

R

A

D

O

↑

Bloqueio

18

19


1

2


←

Pinos

Associação de Decodificadores


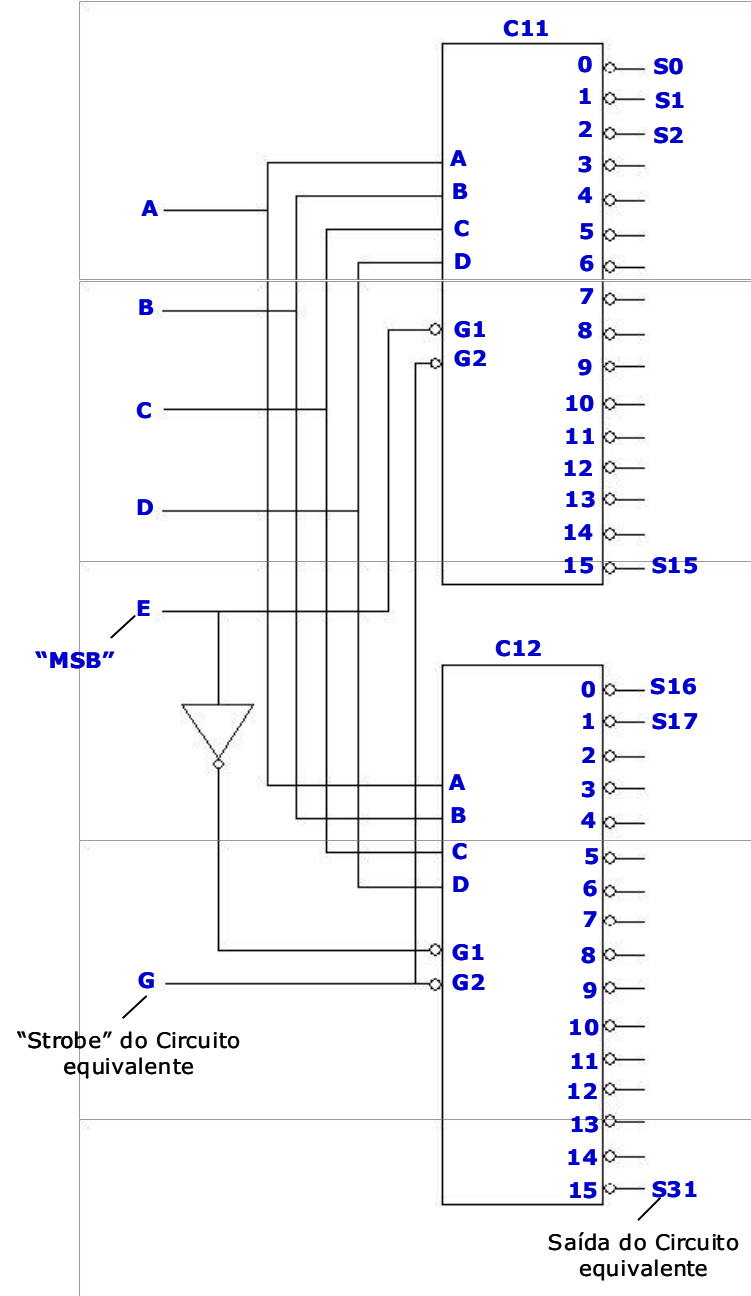



Entradas					Saídas	Comentário
E	D	C	B	A	Nível 0	Habilidade
0	0	0	0	0	S0	C11
	0	0	0	1	S1	
	0	0	1	0	S2	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	1	1	1	1	S15	
1	0	0	0	0	S16	C12
	0	0	0	1	S17	
	0	0	1	0	S18	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	...	...	...	...	...	
	1	1	1	1	S31	

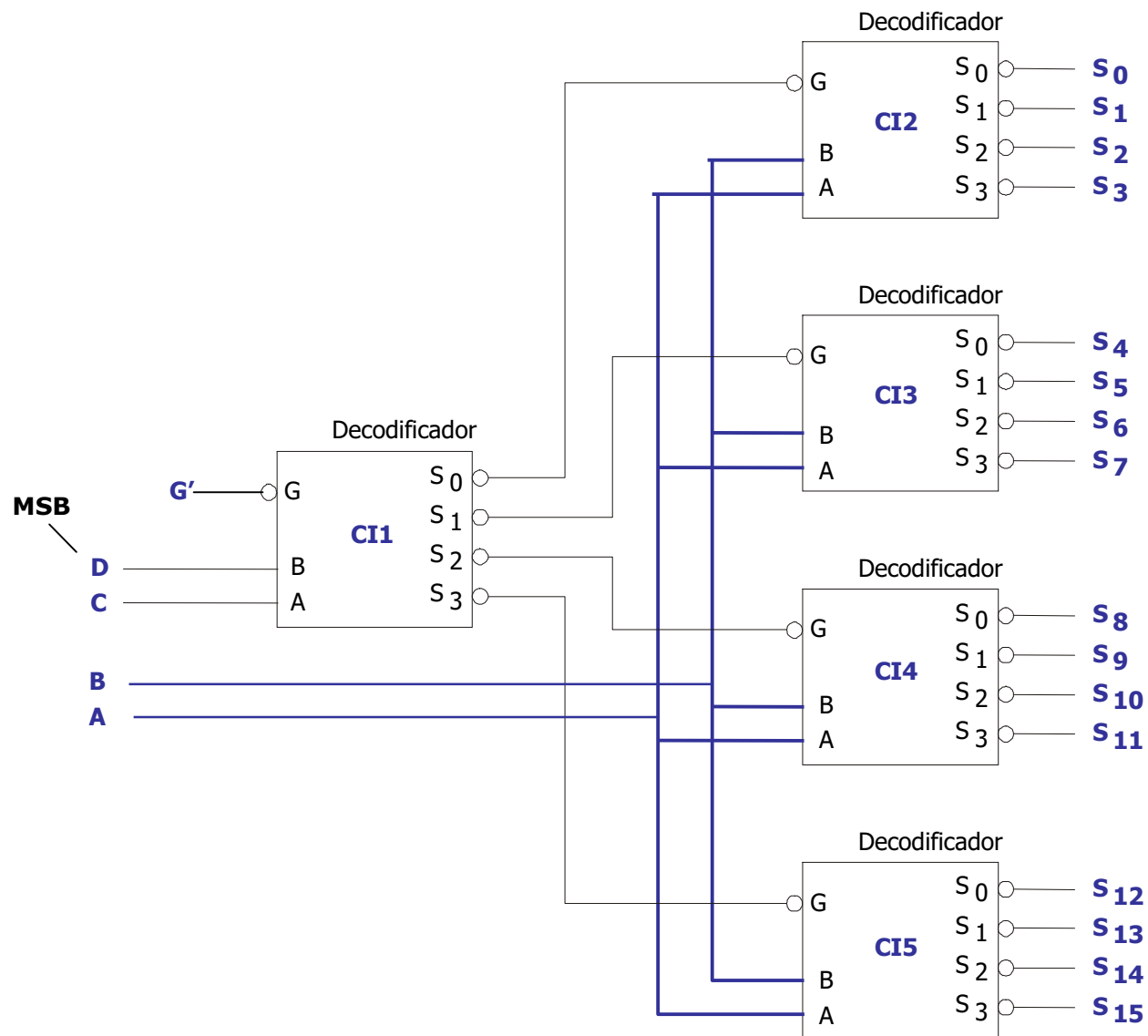



## “LEDS” E “DISPLAYS”
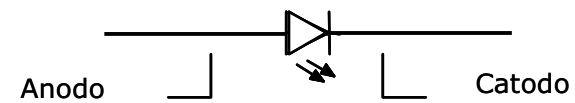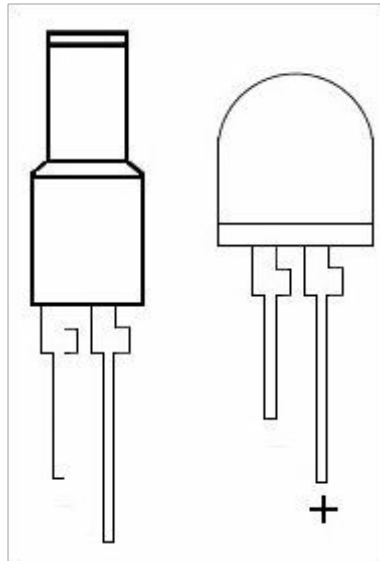
### Diodo Emissor de Luz (“Light emitting diode”)






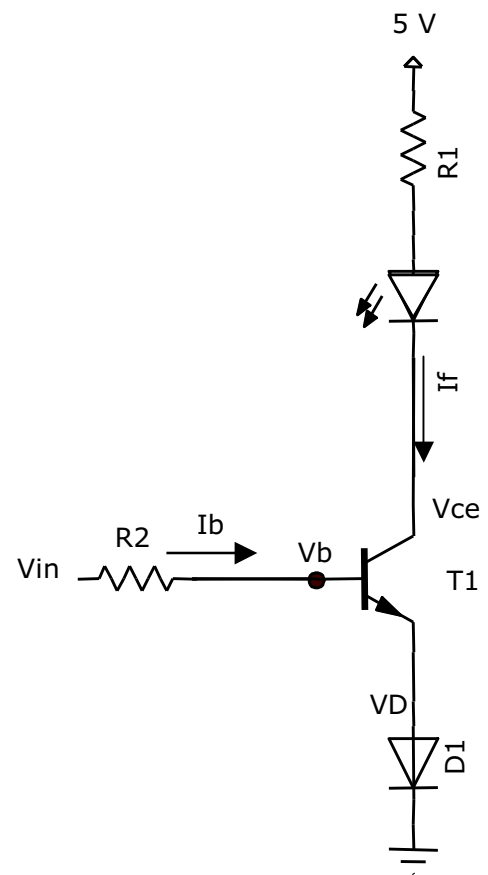




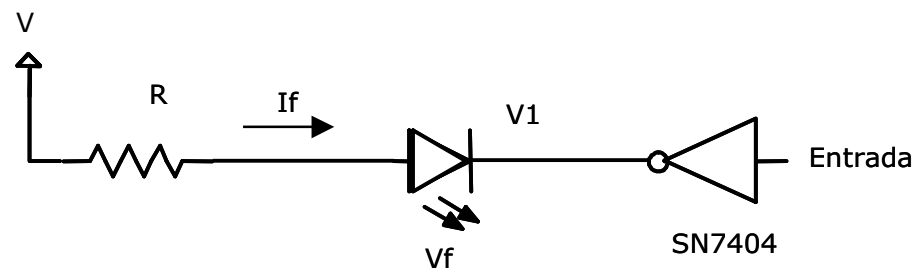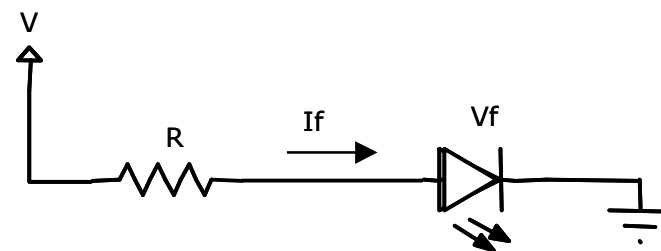


## “Display”

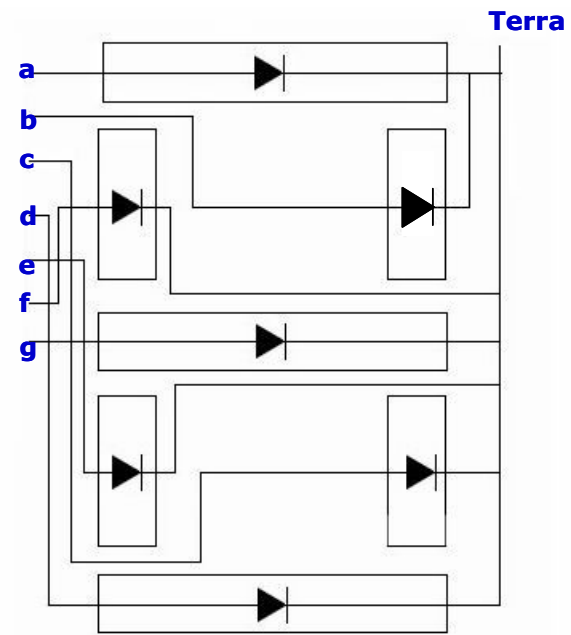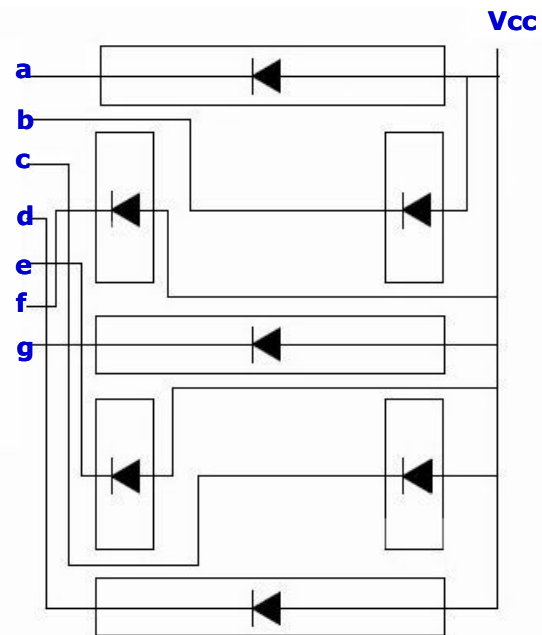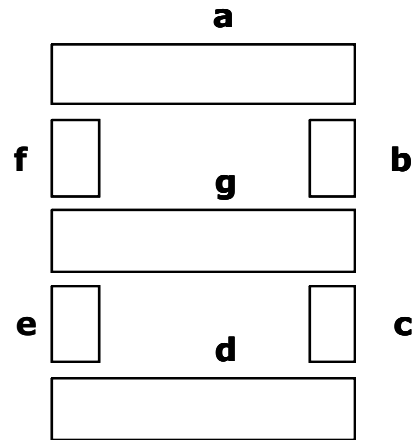



**Vcc**

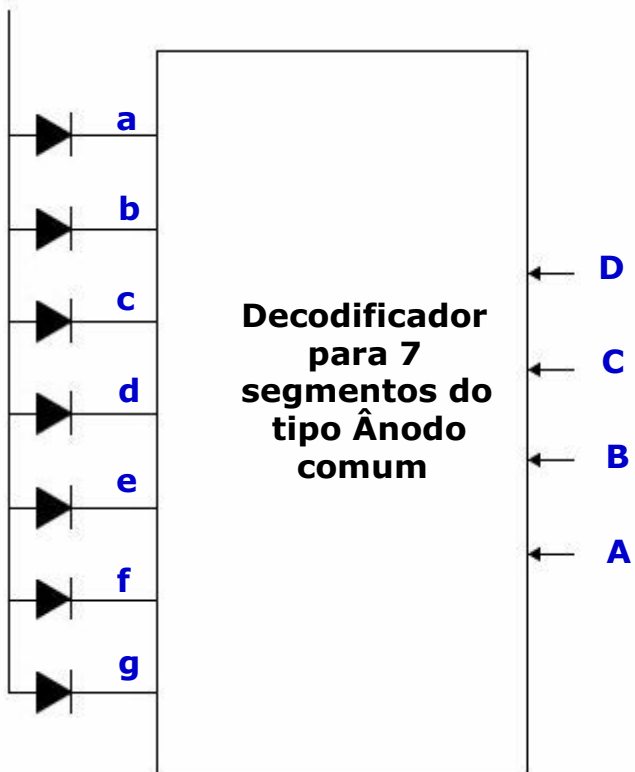


**Terra**

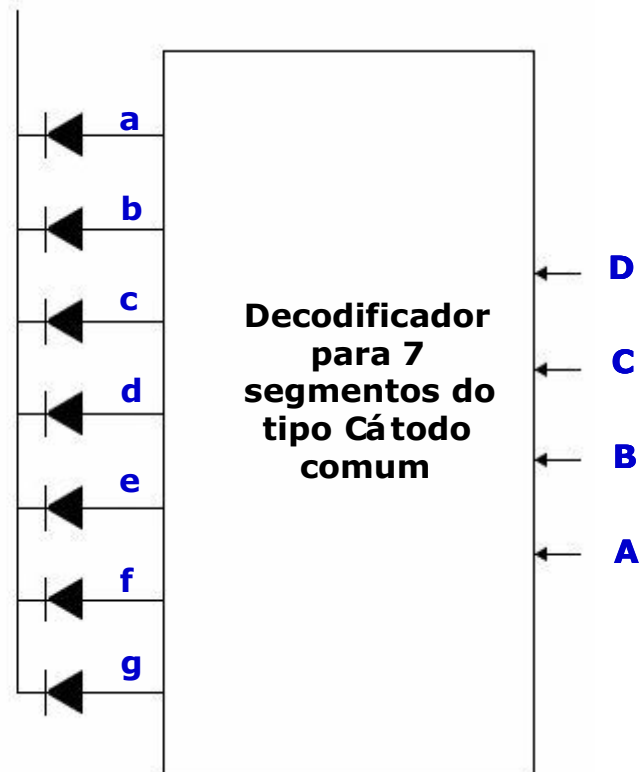


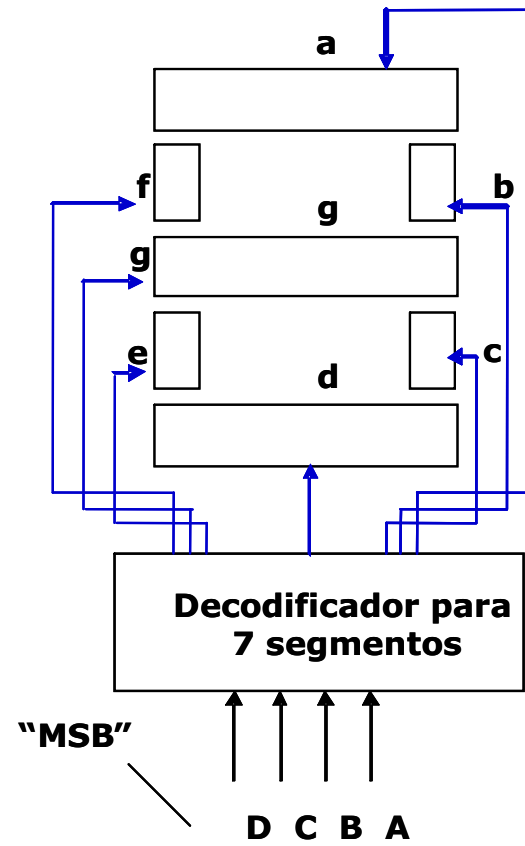

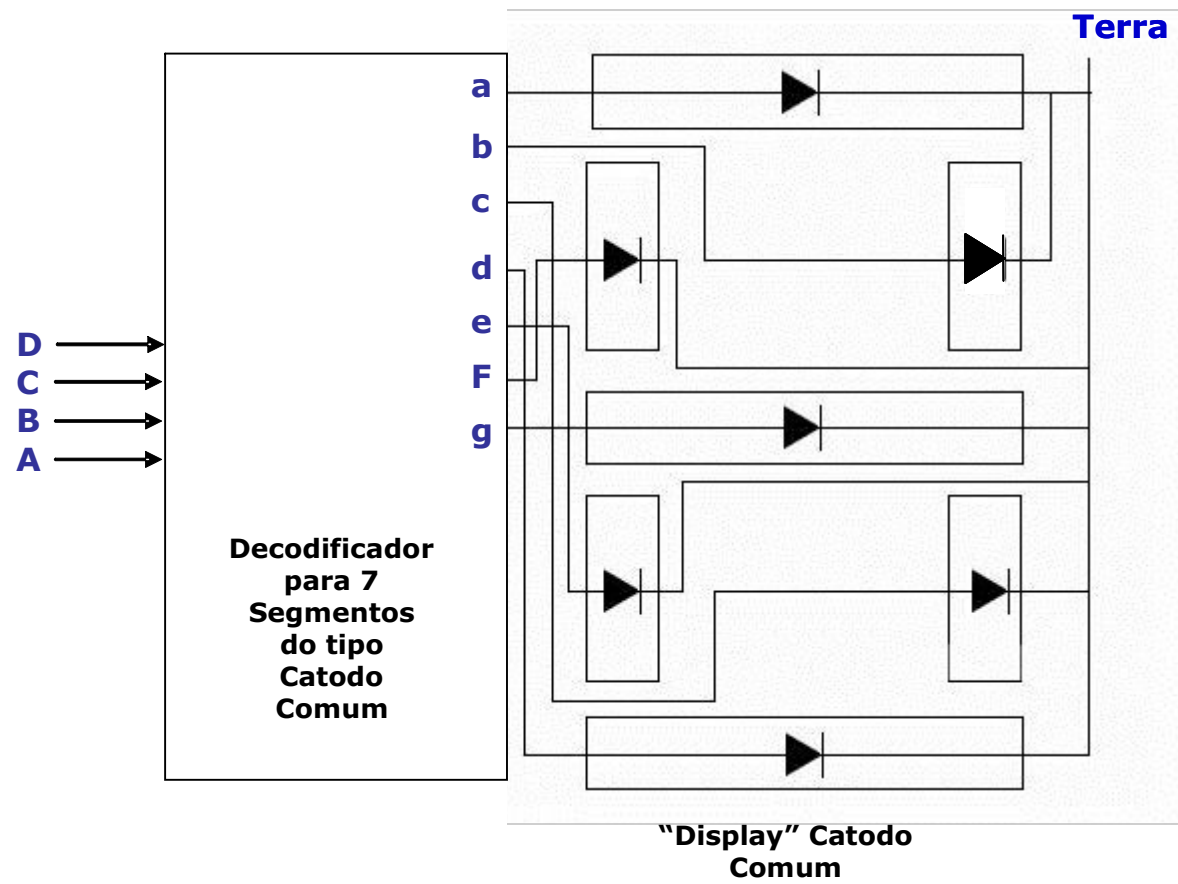


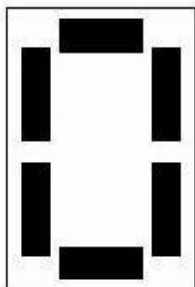


0

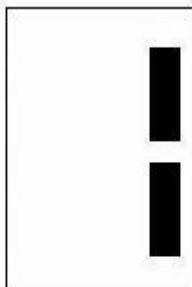


1

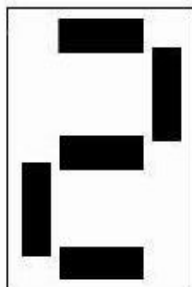


2

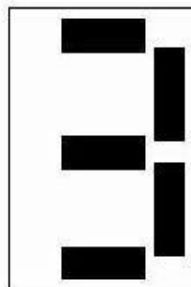


3

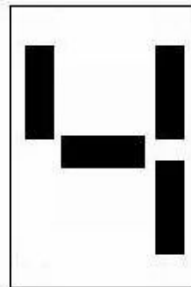


4

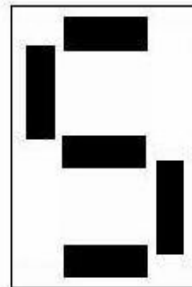


5

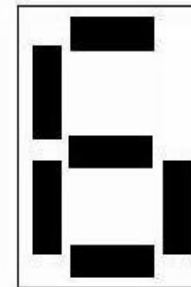


6

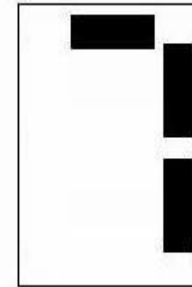


7

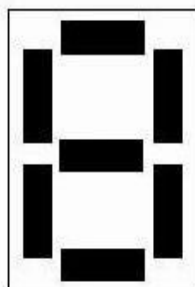


8

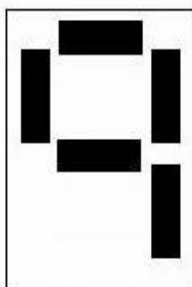


9

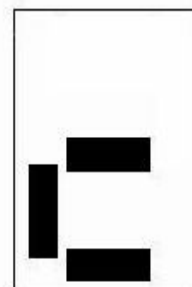


10

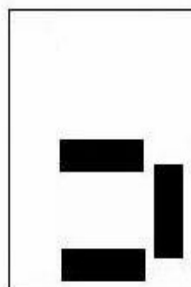


11

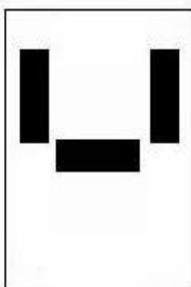


12

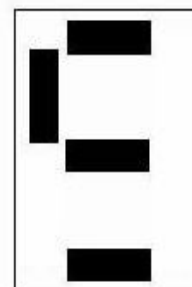


13

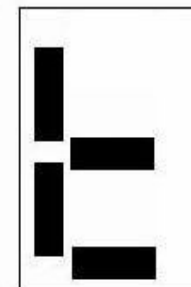


14

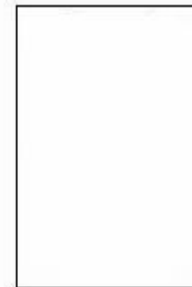


15

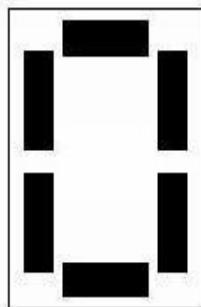


0

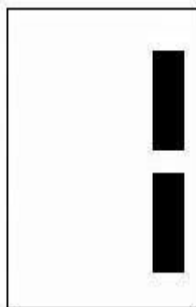


1

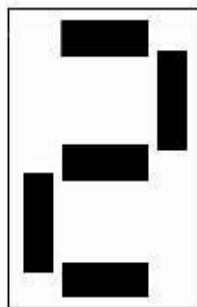


2

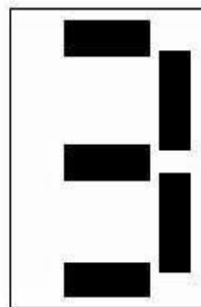


3

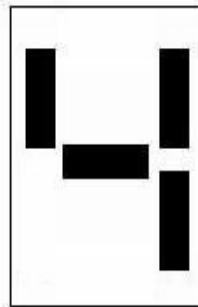


4

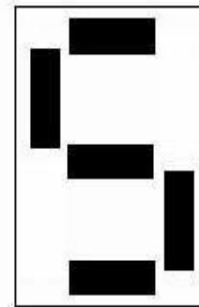


5

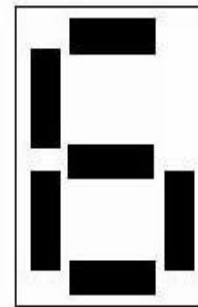


6

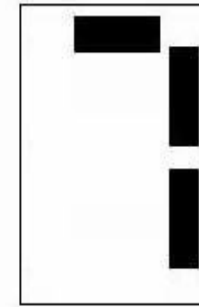


7

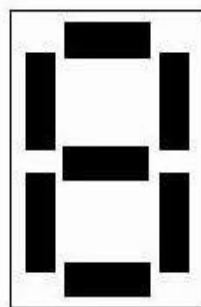


8

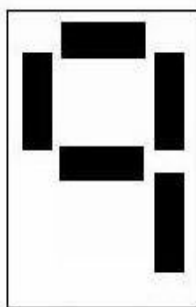


9

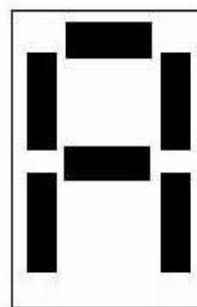


10

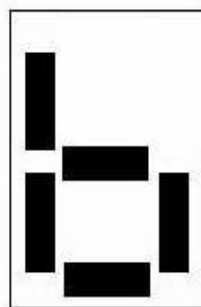


11

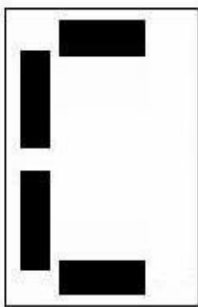


12

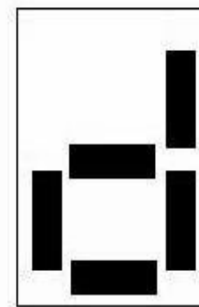

13


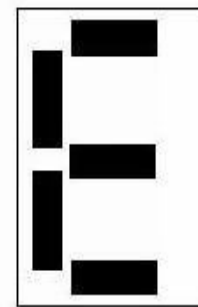


14

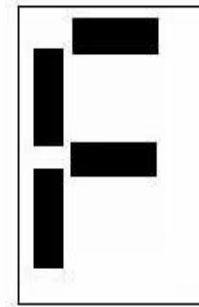

15

## Decodificadores para Sete Segmentos

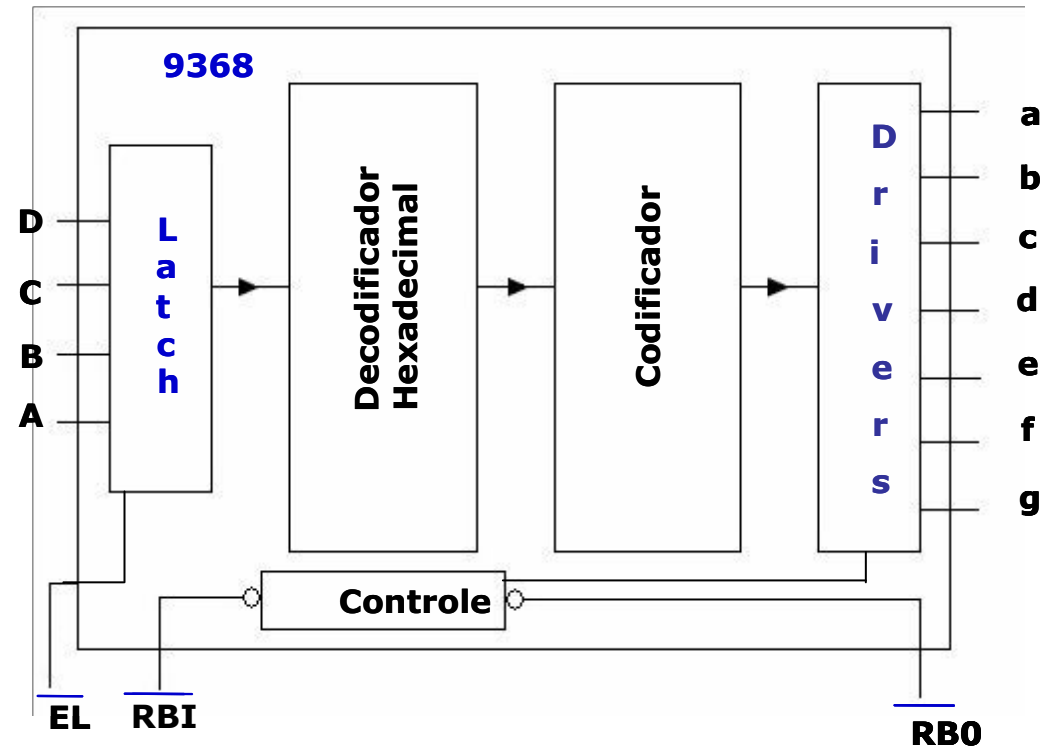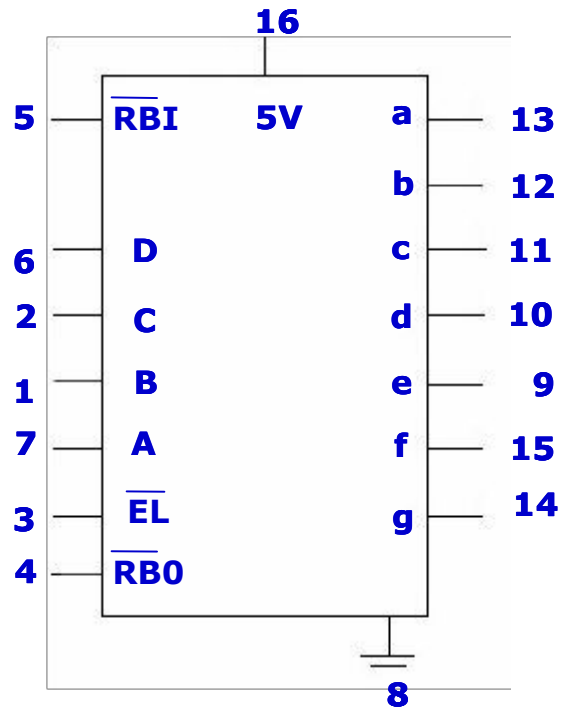



ENTRADAS				SAÍDAS		
$\overline{\text{EL}}$	$\overline{\text{RBI}}$	DCBA	Equivalente decimal	abcdefg	Visualização	$\overline{\text{RBO}}$
0	1	0000	0	1111110	0	1
0	X	0001	1	0110000	1	1
0	X	0010	2	1101101	2	1
0	X	0011	3	1111001	3	1
0	X	0100	4	0110011	4	1
0	X	0101	5	1011011	5	1
0	X	0110	6	1011111	6	1
0	X	0111	7	1110000	7	1
0	X	1000	8	1111111	8	1
0	X	1001	9	1110011	9	1
0	X	1010	10	1110111	A	1
0	X	1011	11	0011111	B	1
0	X	1100	12	1001110	C	1
0	X	1101	13	0111101	D	1
0	X	1110	14	1001111	E	1
0	X	1111	15	1000111	F	1
1	X	XXXX	-	Estável	Estável	1
0	0	0000	0	0000000	Apaga	NC
X	X	XXXX	X	0000000	Apaga	0

**NC = Nenhuma conexão**

